

Roll Number: 190070049


Name: Rathour Param Jitendrakumar

Course: Electronic Devices Lab


Course Code: EE236

Q1) a)

I_C vs V_{CE}

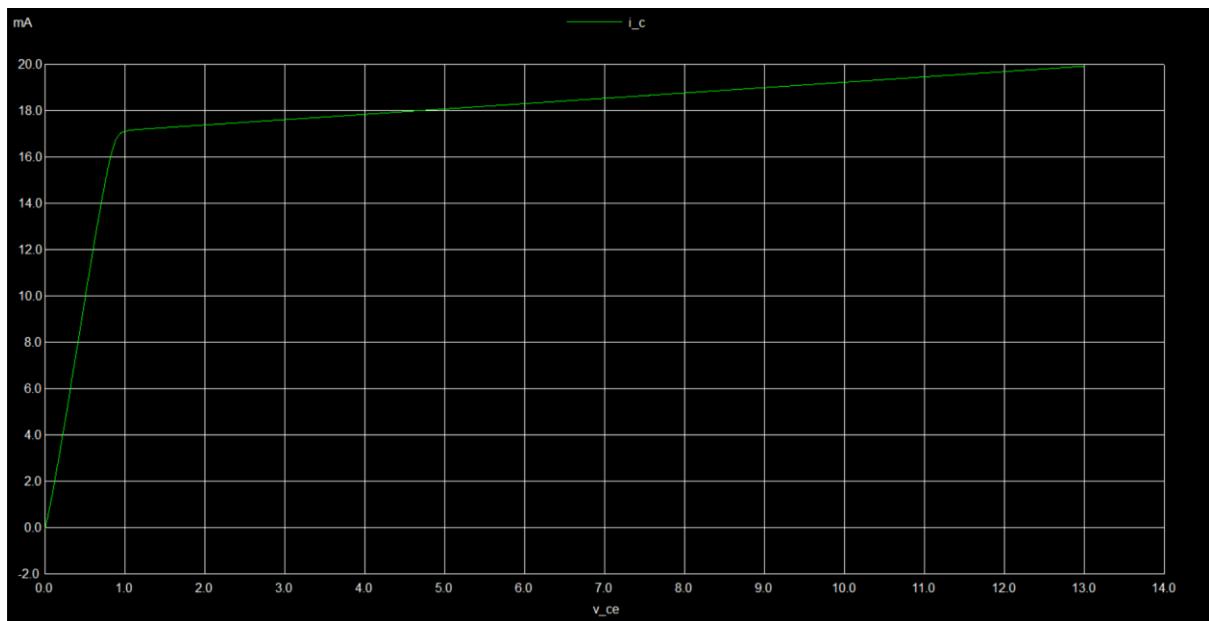


I_C vs temp


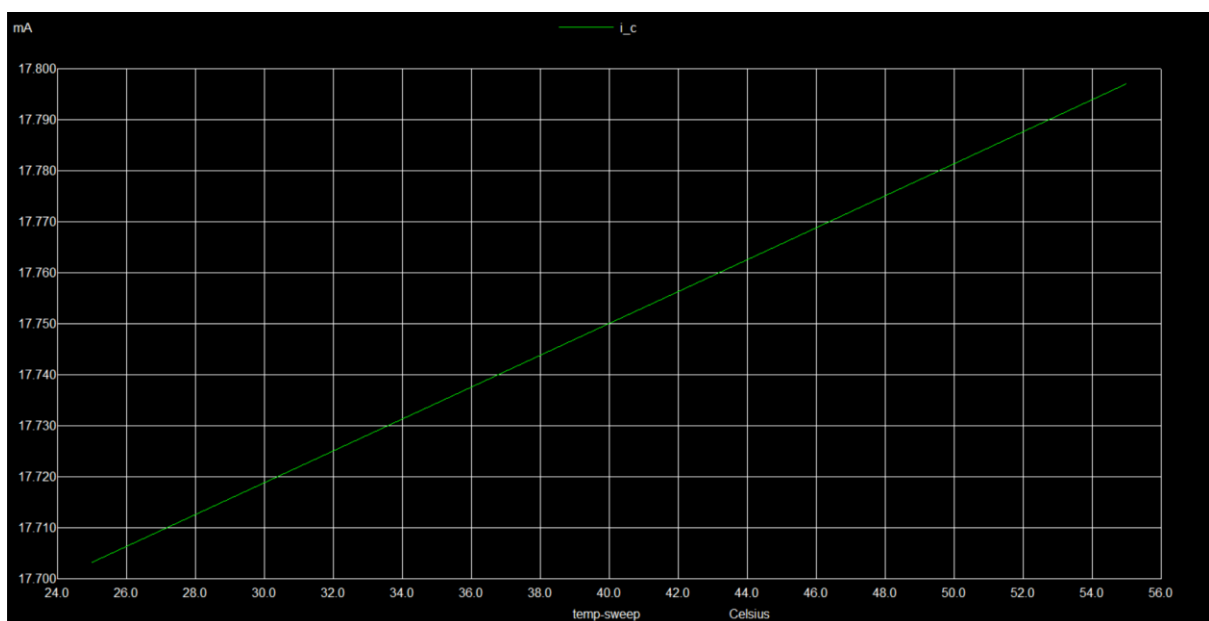


Q1) b)

I_D vs V_{DS}

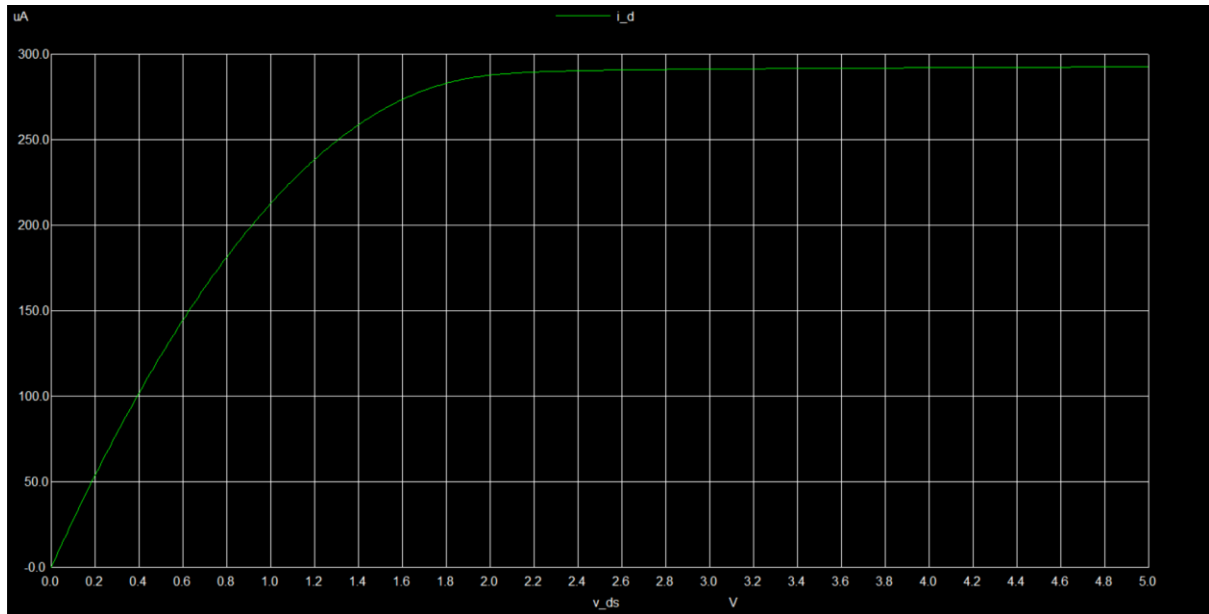


I_D vs temp

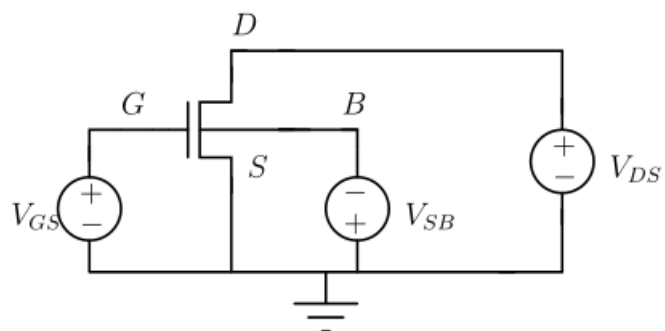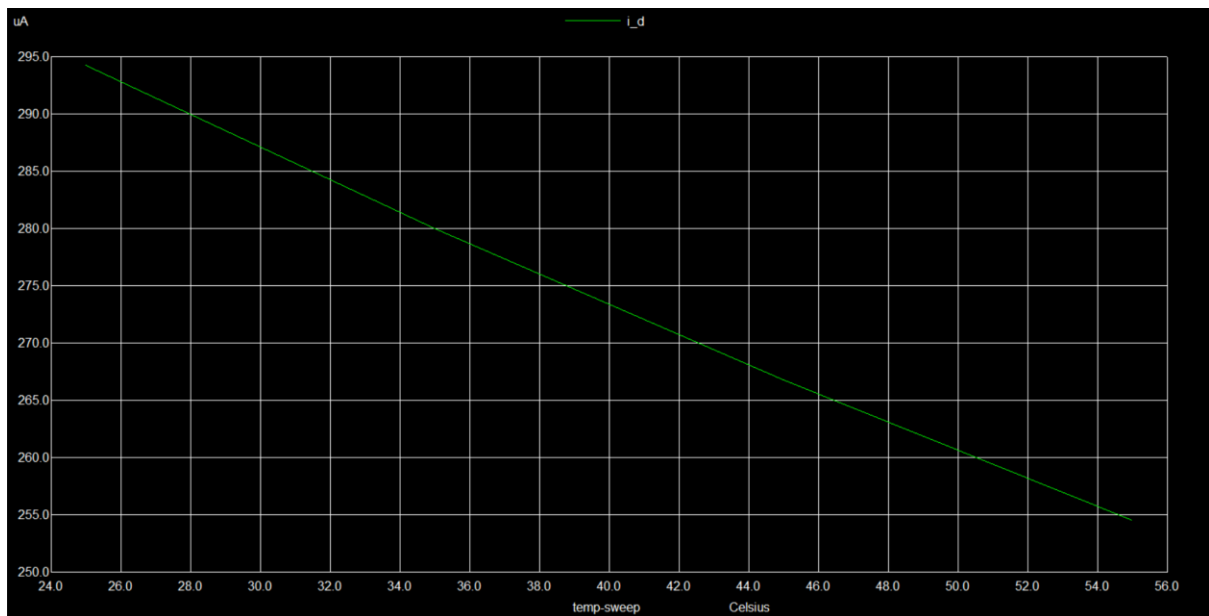


Q1) c)

V_{out} vs V_{in}

BJT

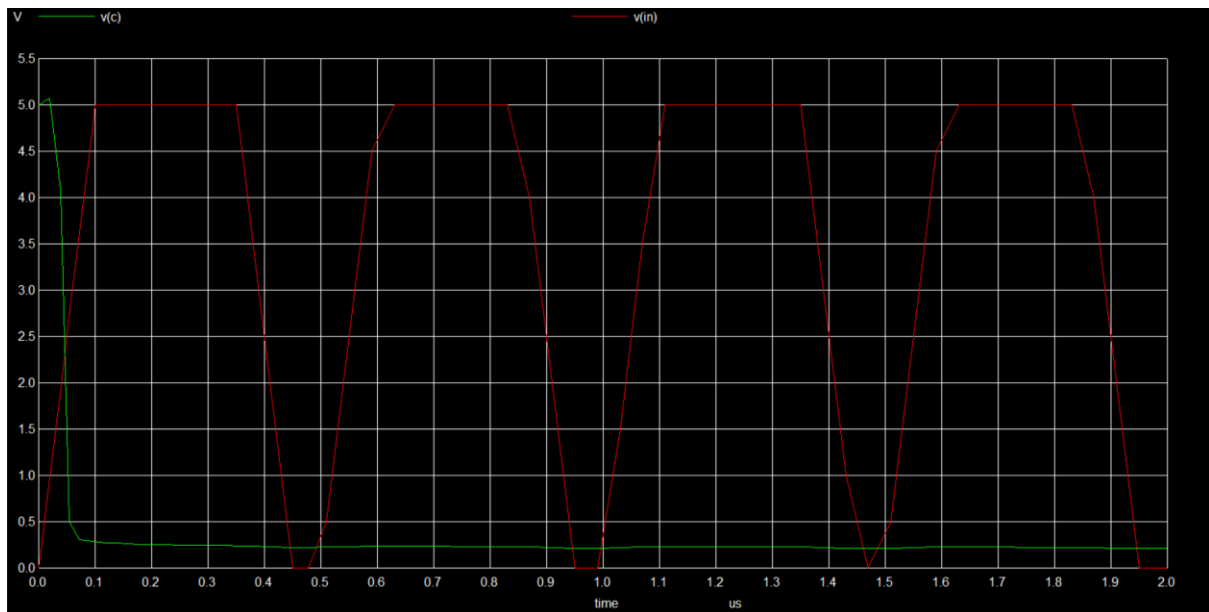


NMOS

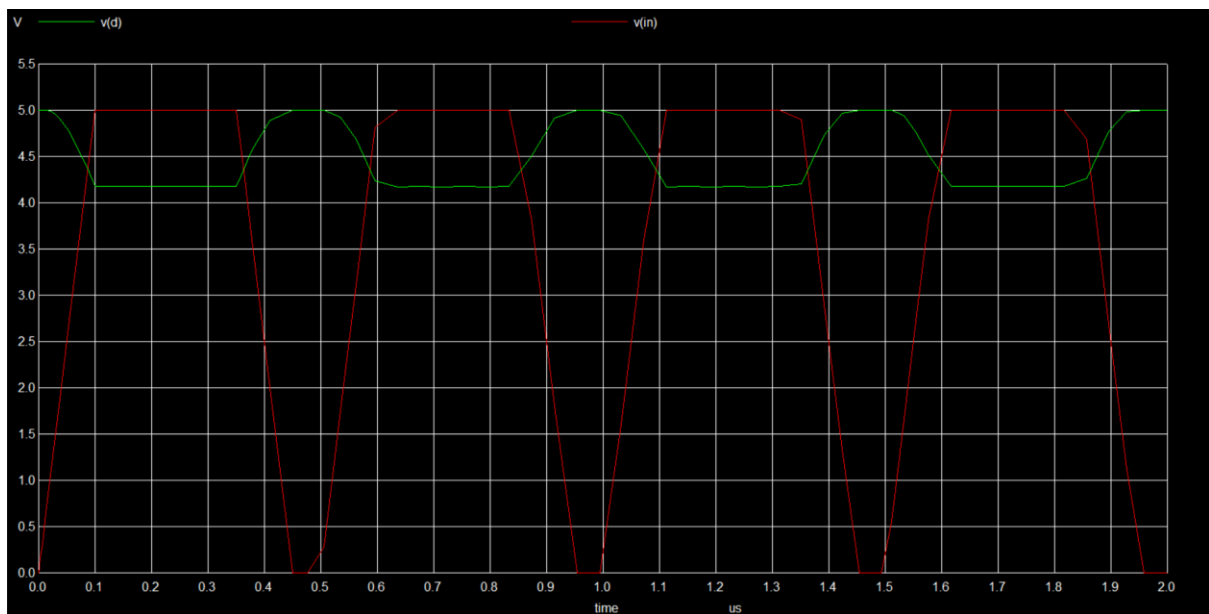


I_C vs I_B

BJT

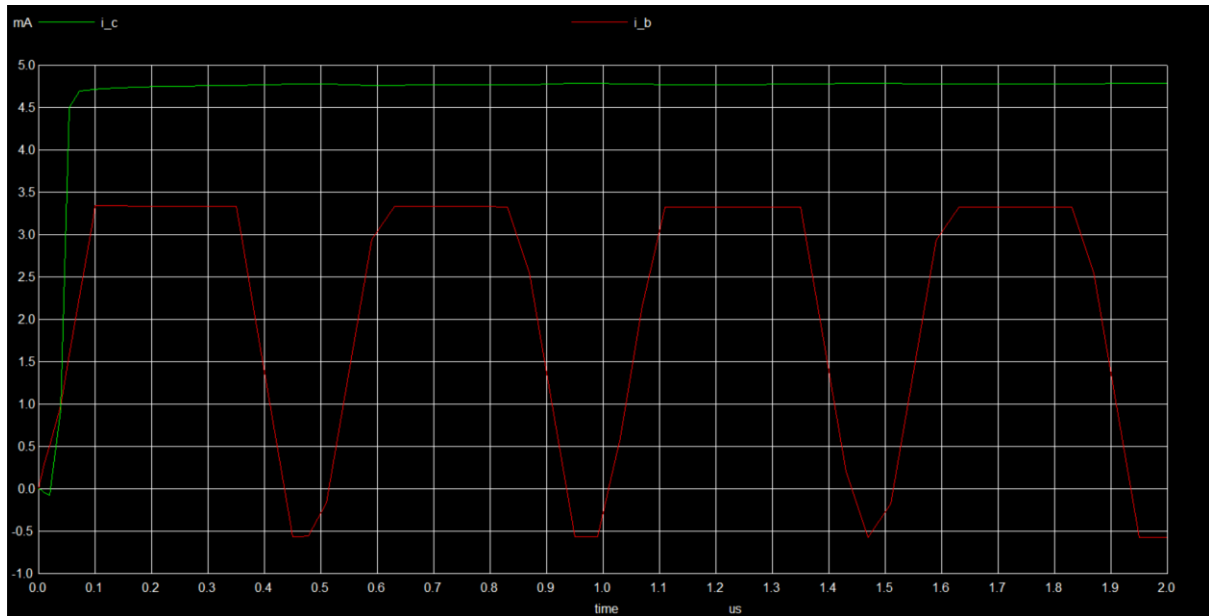

NMOS


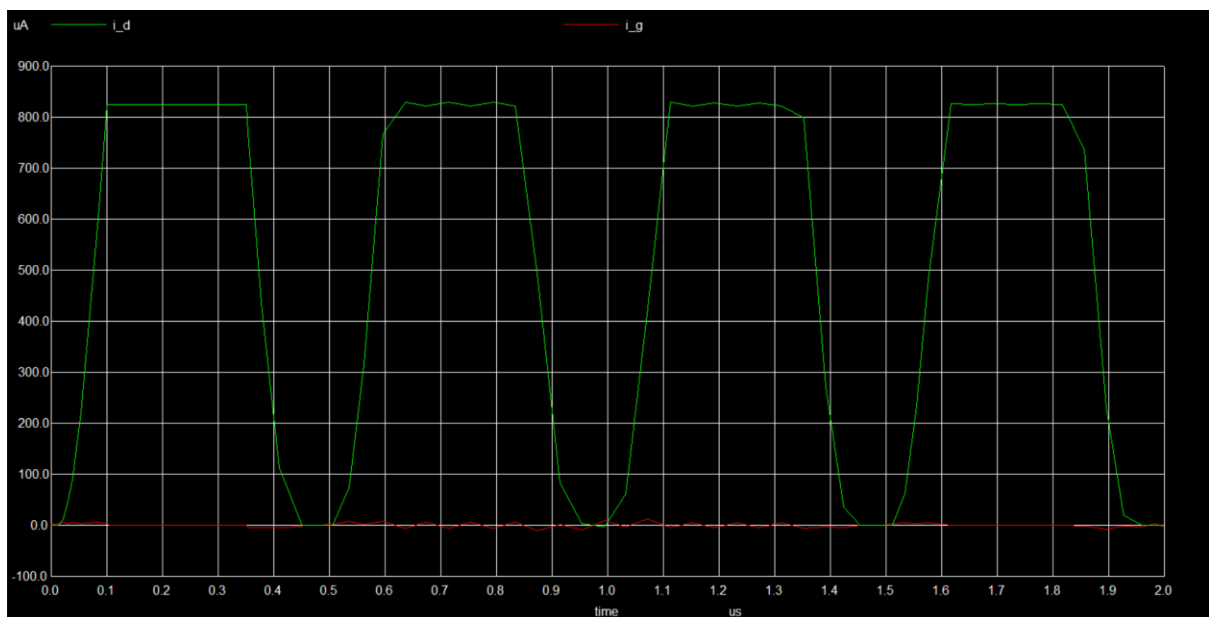


BJT doesn't turn off


NMOS turn off time = $9.73821e-07 - 9.53659e-07 = 20.162ns$

Q2) a)

Blue – Original Value

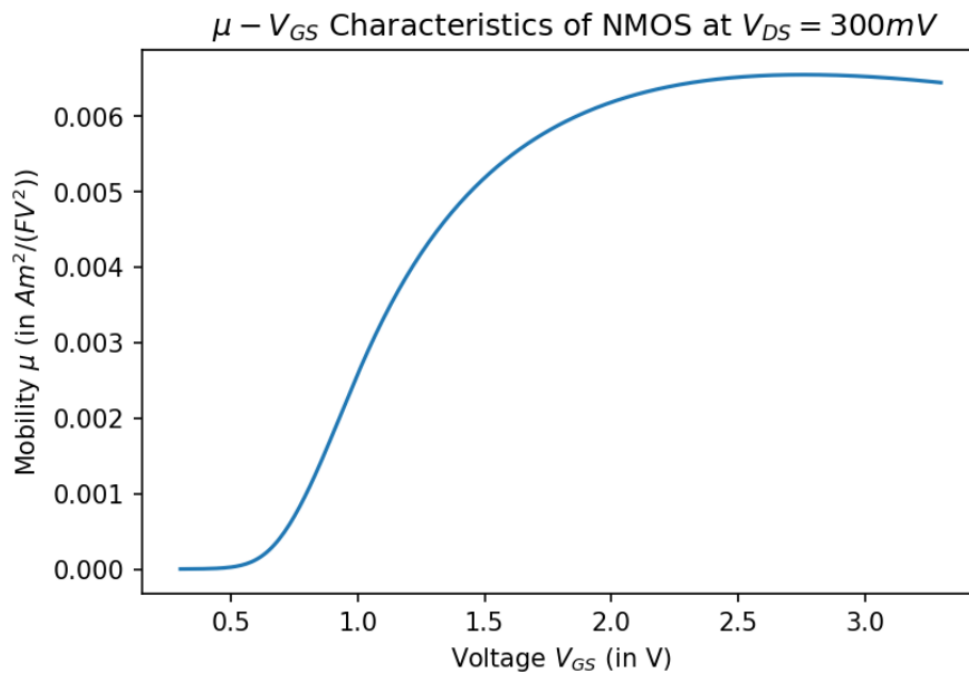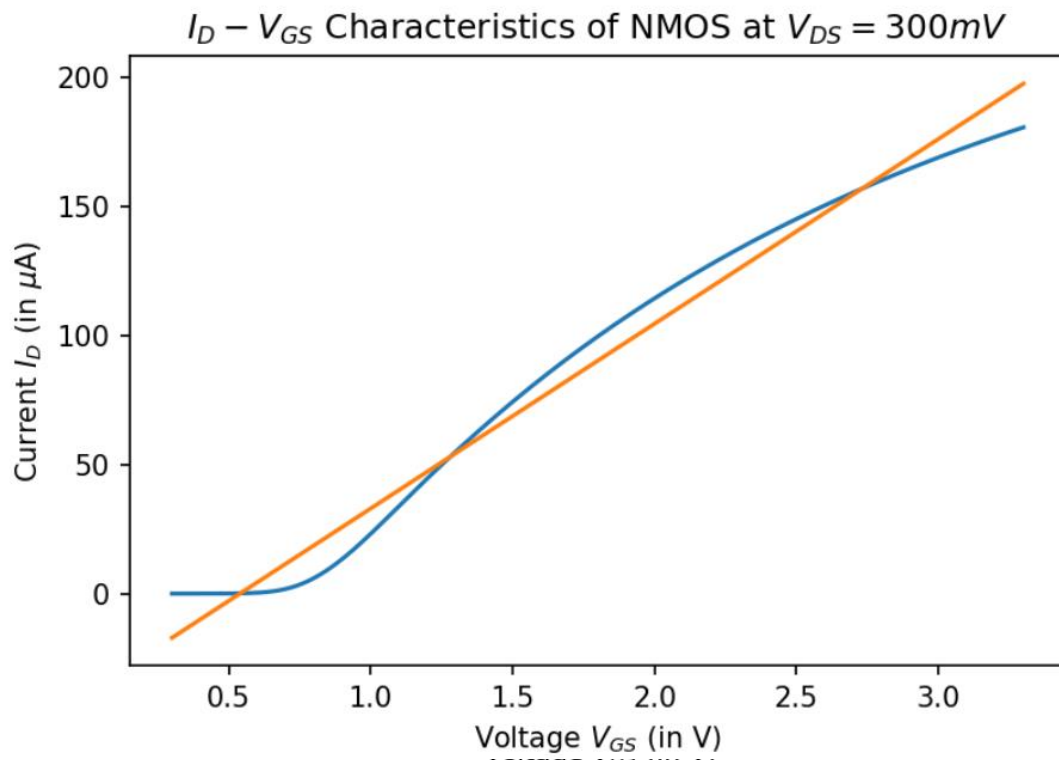


Q2) b)

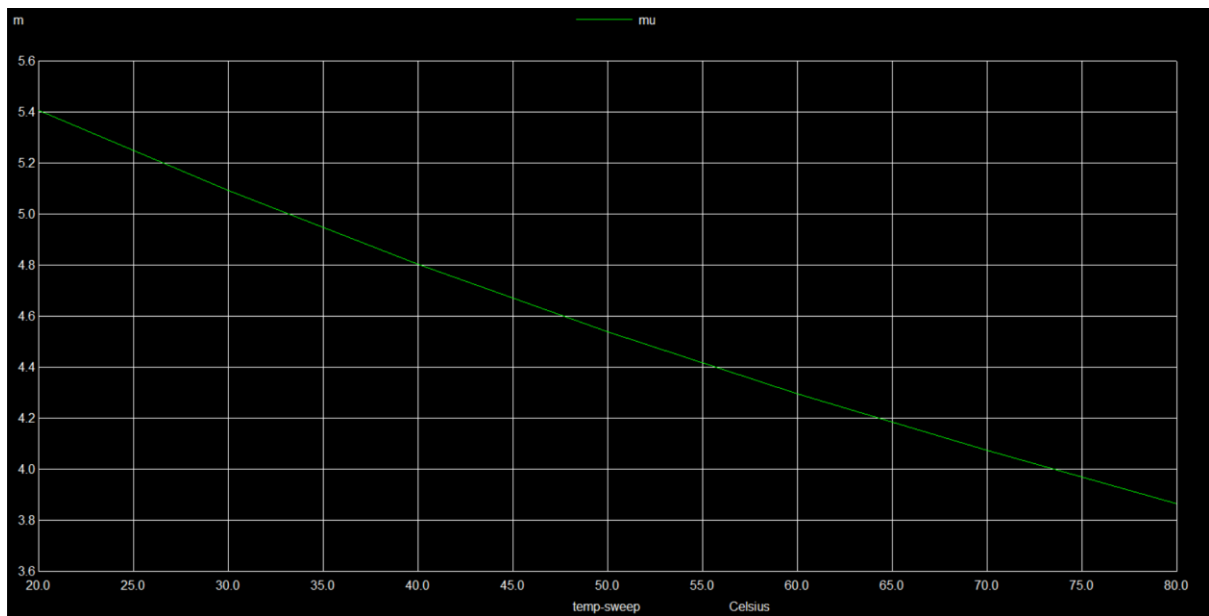

$V_{GS} = 1.5V$

Mobility vs temp

$V_{GS} = 0.6V$


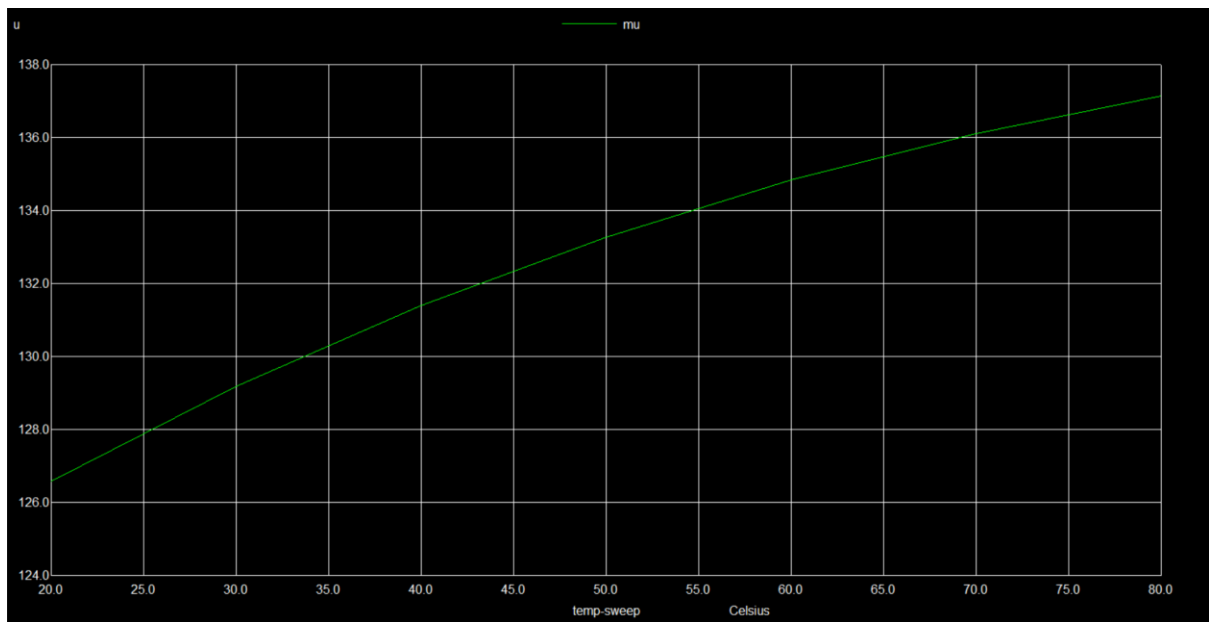


Q2) c) SS in mV/decade



41.326124249702865

48.70882175407157

56.56533984425148

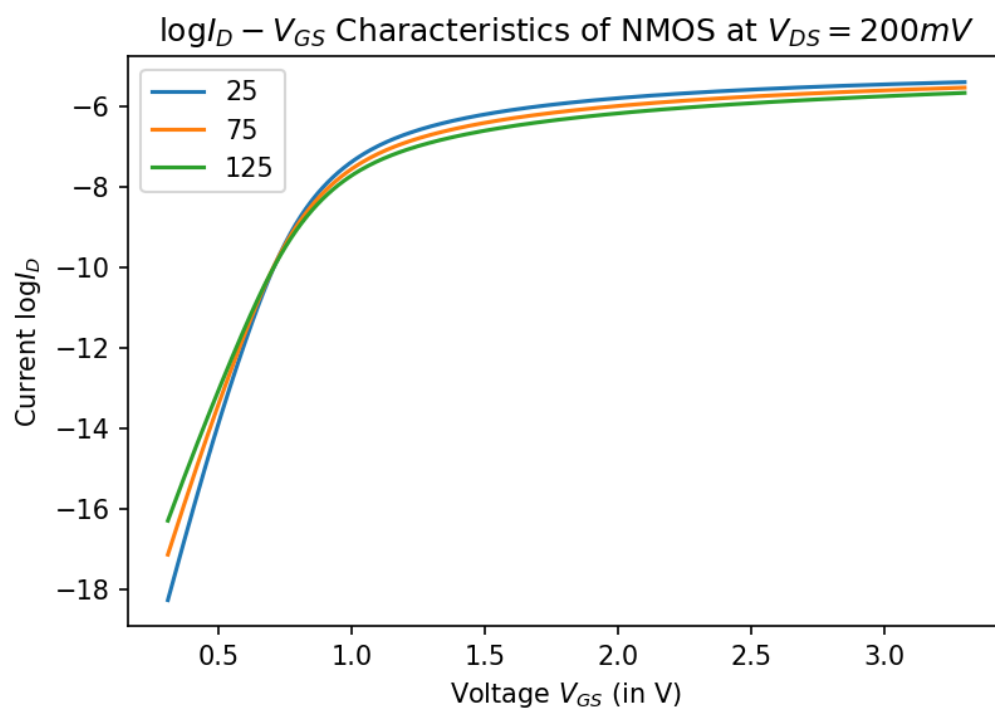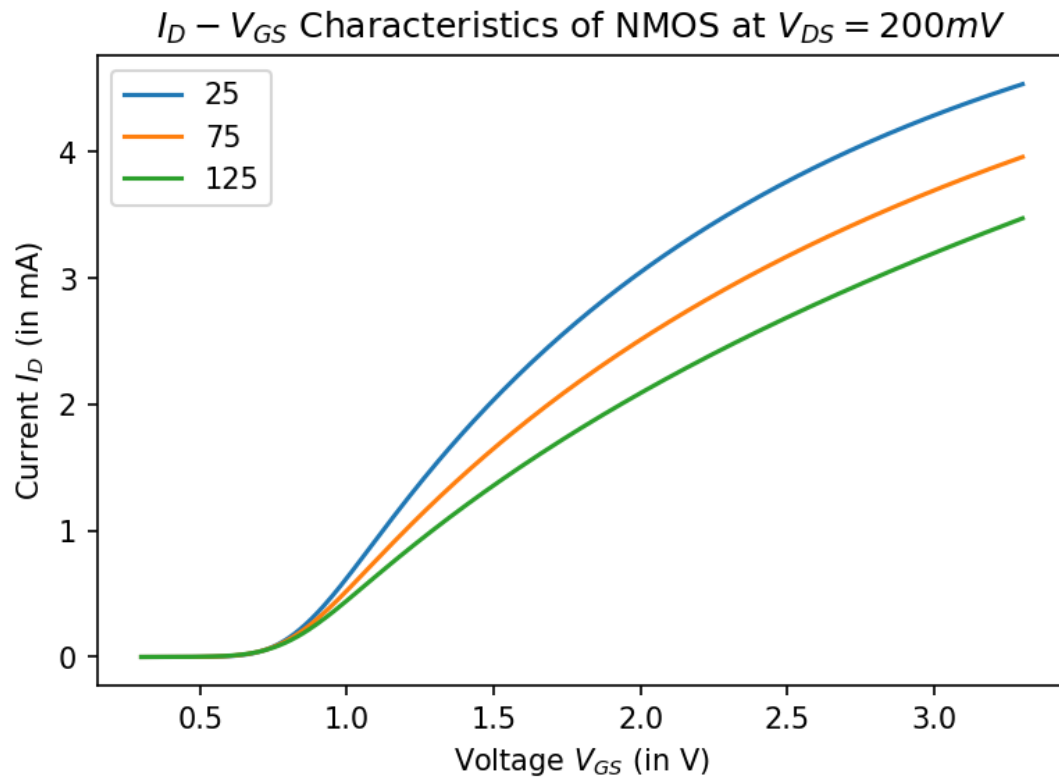


Off current

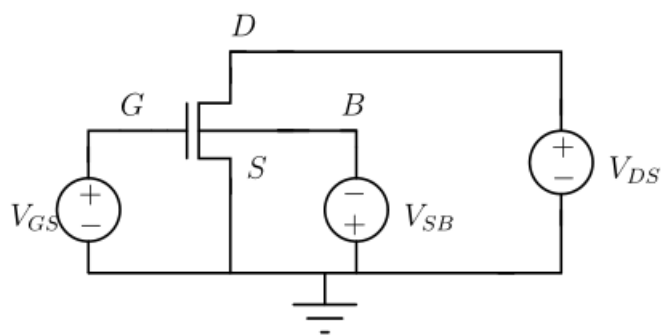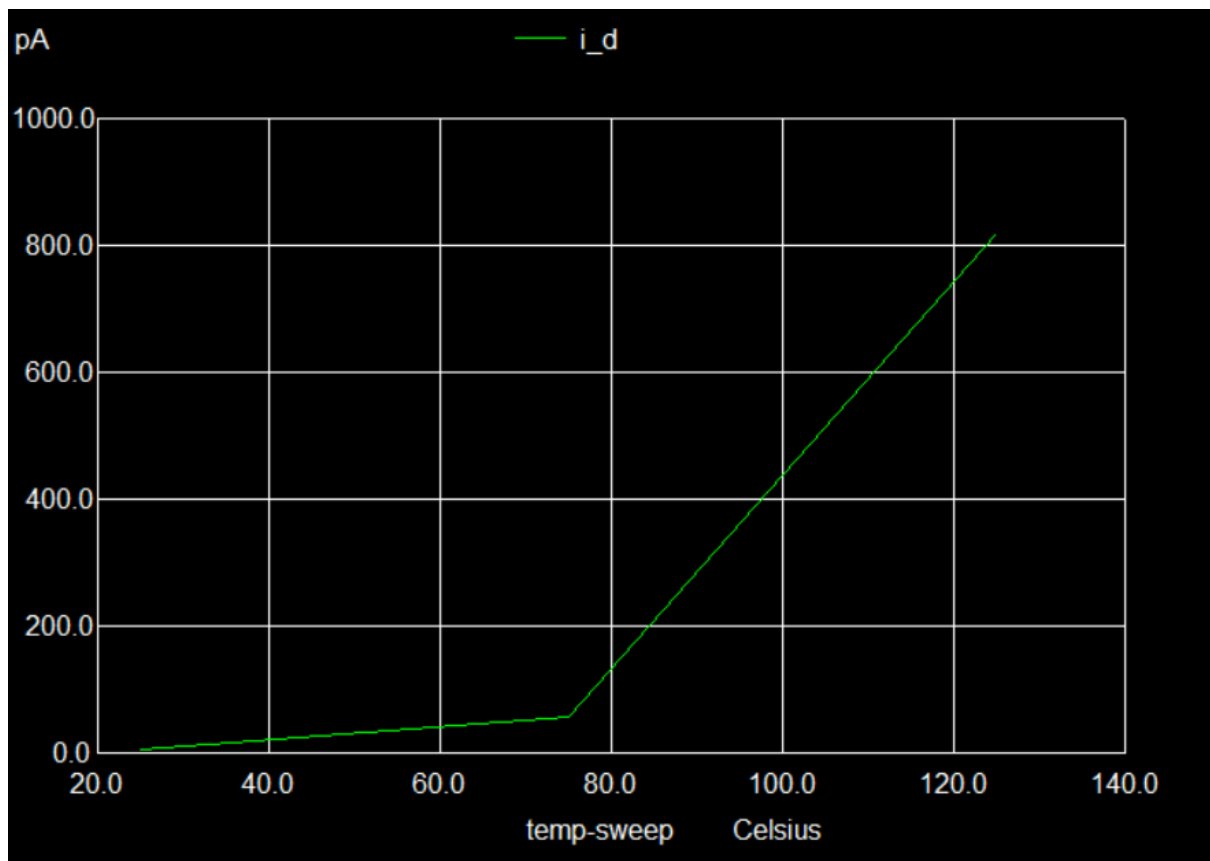

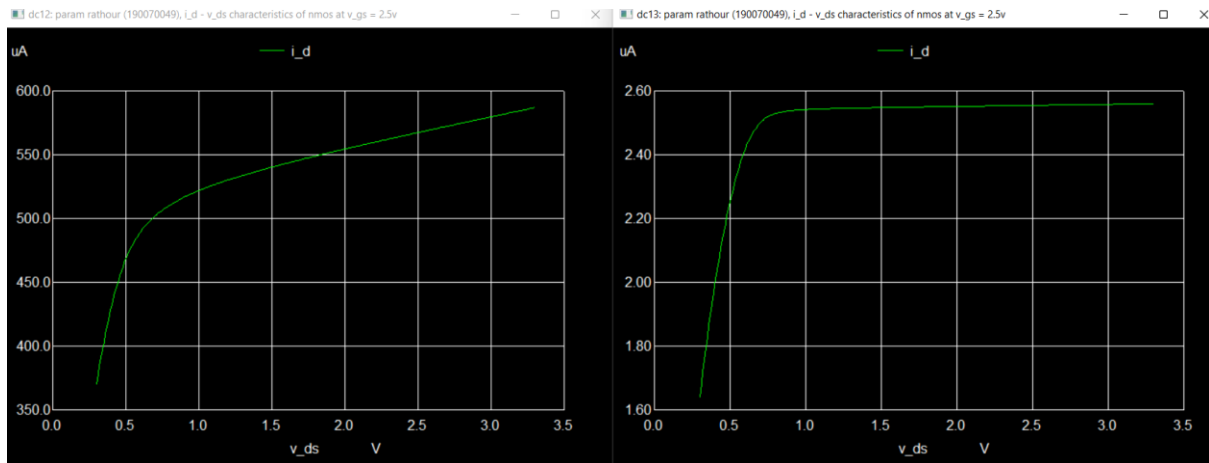Q3) a)

$R_o = 7122.99\Omega$ and $1.10646\text{M}\Omega$ resp



b)

41.326124249702865

48.70882175407157

SS in mV/decade

$V_T = 4.699009814974704$

$g_m = 2.481110221357284$

41.326124249702865

$V_T = 4.927494531345755$

$g_m = 2.32694562875144$

48.70882175407157

